# Messen von Gasmengen mit einfachen Mitteln

Version: 1.1
Datum: 22.12.2014
Autor: Dave Hoffmann

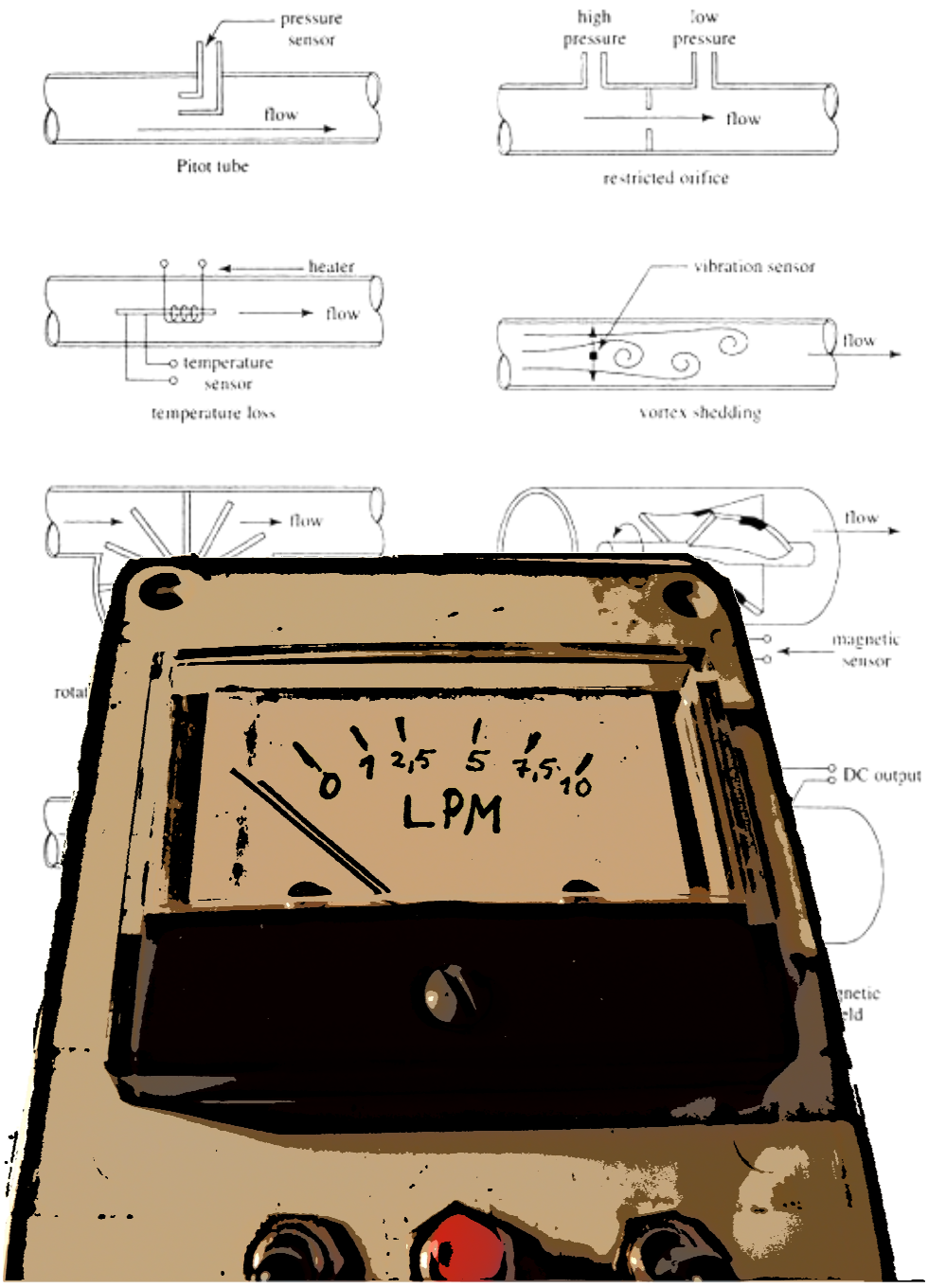

Inhaltsverzeichnis:

1.0 Motivation ..... 3
2.0 Durchführung von Referenzmessungen ..... 3
3.0 Auswertung mit Durchströmungssensor FLW-122 ..... 3
3.1 Vor- und Nachteile im Überblick ..... 3
3.2 Mechanischer Aufbau ..... 4
3.2 Aufbau der Schaltung ..... 5
3.4 Das Ausgabeinstrument ..... 6
4.0 Alternative Durchflusssensor ..... 7
4.1 Vor- und Nachteile im Überblick ..... 7
4.2 Aufbau ..... 7
4.3 Messwerte mit getesteten Flowsensoren ..... 8
4.4 Software zur Ausgabe der Daten ..... 9
4.5 Anpassen der Messwerte ..... 10
5.0 Anhang ..... 11
5.1 optionaler Komparator ..... 11
5.2 Lochraster Platine der FLW-122 Schaltung ..... 11
5.3 Arduino Sketch für Messkurven mit den FLW-122 ..... 13
5.4 Ardunio Sketch für Messkurven mit einem Durchflusssensor ..... 14
5.5 Ardunio Sketch für die LPM-Ausgabe mit einem Durchflusssensor ..... 15

# 1.0 Motivation

Dieses Dokument soll aufzeigen welche einfachen Methoden existieren ein durchströmendes Gas messtechnisch zu erfassen.

# 2.0 Durchführung von Referenzmessungen

Um einen Sensor zu kalibrieren ist es erforderlich, unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten einzustellen. Hierzu kann ein Kompressor genutzt werden, dieser lässt eine leere Plastikflasche um eine bestimmt Höhe in einen wasserbefüllten Zylinder steigen. Abhängig von der benötigten Zeit kann man auf die jeweilige Strömungsgeschwindigkeit im LPM (Liter pro Minute) zurück rechnen. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.minotech.de/forschung/hho-technologie/gas-messmethoden/
Diese Methode kann für das Verhalten von Luft herangezogen werden, andere Gase können in den Strömungseigenschaften abweichen.
Im Anhang sind Programme für das Mikrokontrollersystem Arduino Uno vorhanden, welche den Messvorgang vereinfachen. Näheres zum Arduino findet sich im Kapitel 4.

# 3.0 Auswertung mit Durchströmungssensor FLW-122

## *3.1 Vor- und Nachteile im Überblick*

+ relativ einfacher Aufbau
+ geräuschlos
- vorgeschlagener Transistor schlecht verfügbar
- Nullpunkt kann nicht stabil
- Turbulente Strömung am Sensor muss verhindert werden

## *3.2 Mechanischer Aufbau*

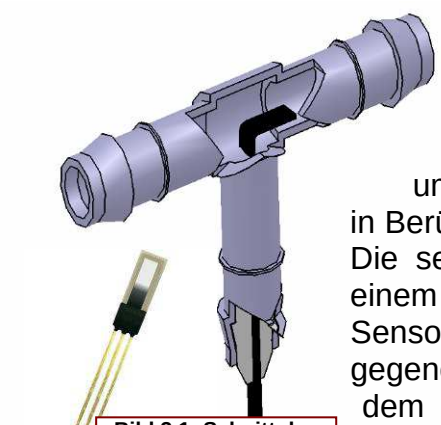

Bild 3.1: Schnitt des Messrohrs

Der Strömungssensor FLW-122 besteht aus einem beheizten Sensorplättchen. Abhängig von dem umströmten Medium liegen unterschiedliche Spannungen an, welche als Messgröße ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird der Sensor in ein umgebendes Gehäuse verbaut und darf nicht mit diesem in Berührung kommen, was das Ergebnis beeinflussen würde. Die seitliche Abbildung zeigt eine einfache Umsetzung mit einem Schlauch-T-Stück. Zunächst werden die 3 Sensorabgänge mit Litzen verlötet und mit Schrumpfschlauch gegeneinander isoliert. Vor dem Verbau wird das Sensorblättchen längs der Durchströmungsachse ausgerichtet und muss vorsichtig umgebogen werden. Das Blättchen muss frei von Luft umgeben sein. Der Sensor wird in Betrieb leicht beheizt, die Wärme

Bild 3.2: Foto vom Messrohr

Nachdem der Sensor samt Anschluss-Stücken im T-Stück positioniert wurde, kann dieser mit einer Klebepistole von Unten fixiert und abgedichtet werden. Die zugeführten Schläuche müssen jeweils über ca. 10 cm gerade geführt werden. Dies ist notwendig, um turbulenten Strömung im Messrohr zu verhindern. Dies würde dazu führen, dass trotz hoher Durchströmung deutlich kleiner Werte angezeigt werden. Um eine gerade Schlauchführung zu erreichen, kann der Schlauch mit Isolierband an einen geraden Halter umwickelt werden oder alternativ ein Rohr verwendet werden. Im Bild 3.2 ist eine mögliche Befestigung des T-Stückes mit Kabelbindern dargestellt. Gut zu erkennen, ist wie das untere Ende abgedichtet wurde.

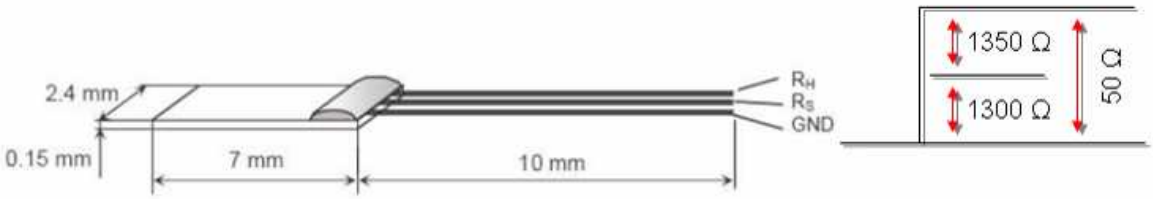


**Bild 3.3: Pinbelegung des Sensors mit Widerstandswerten**

## *3.2 Aufbau der Schaltung*

Der Sensorherdsteller B+B hat in seinen Datenblatt eine Beschaltung an einen Operationsverstärker (LM2902) vorgeschlagen. Dieser gibt Spannungen von 2,7 bis 6 Volt aus. Über das Potentiometer R2 kann der Nullpunkt nachgestellt werden. Die Praxis zeigte, dass sich die Anfangsspannung von 2,7 Volt um 0,2 Volt nach oben und unten ändern kann. Dies könnte sich eventuell mit den sich ändernden Wärmeleiteigenschaften der Luft begründen.

Der vorgeschlagene Transistor MPSA05 wird nicht mehr hergestellt und ist nur sehr schwer zu bekommen. Es wurde verschiedene alternative NPN-Transistoren verglichen. Es können eventuell leicht abweichende Ausgangsspannungen auftreten. Als Alternative kann z.B. der MPSA42 verwendet werden. Diese hat das gleiche Gehäuse und die gleiche Pinbelegung. Das Diagramm 3.5 zeigt ähnliche Ausgabewerte bei einer eigenen Referenzmessung.
Die Schaltung vom Sensorhersteller kann über Drehspulinstrumente oder eine Mikrokontrollerschaltung ausgewertet werden. Allerdings darf die Ausgangsspannung nicht zu stark belastet werden, was zu einer Beschädigung des Transistors führen kann.
Im Folgenden wurde die Schaltung in weiteren Punkten optimiert: Um die Ausgabespannung in einen günstigen Bereich zu verschieben, kann über das Potentiometer R7 eine Abzugsspannung eingestellt werden. Bei Bedarf kann die endgültige Ausgangspannung durch das Verhältnis von den Widerständen R12 durch R11 eingestellt werden. Ebenso wurden einige Widerstände durch gängige Werte ersetzt.
Diese zusätzliche Beschaltung kann mit den vorhanden freien Anschlüssen des Operationsverstärkers umgesetzt werden. Zudem bleibt eine freie Verstärkerstufe übrig, welche für eine Kooperatorschaltung genutzt werden kann (s. Anhang 5.1). Somit kann eine Sollspannung über eine LED angezeigt werden. Des Weiteren befindet sich dort die Schaltung vom unteren Bild auf einer Lochrasterplatine umgesetzt.

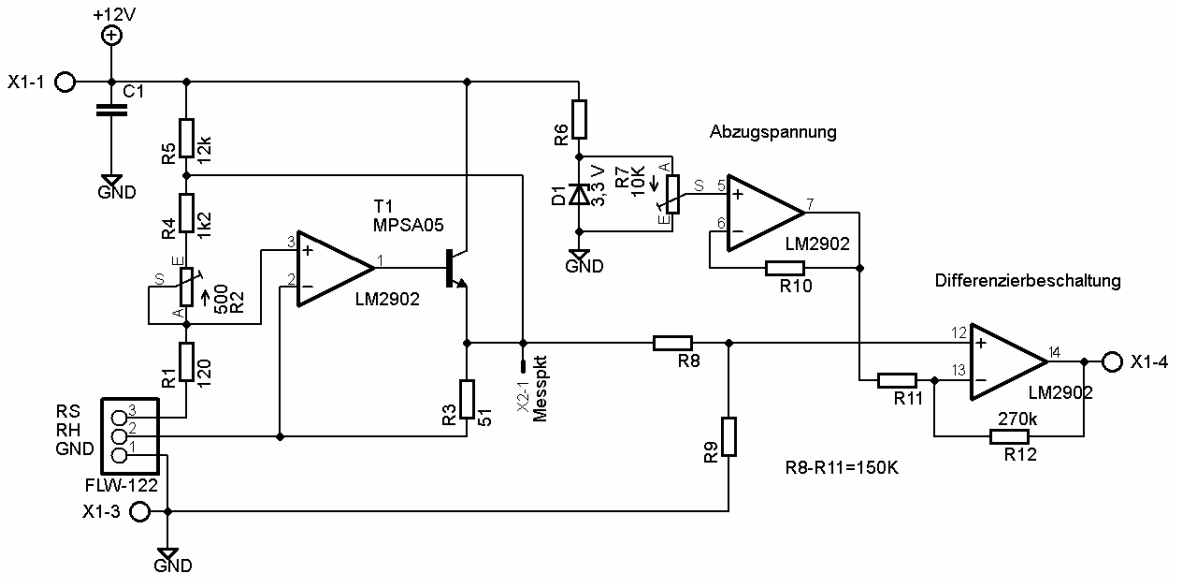


**Bild 3.4: Schaltung für FLW-122 an Drehspulinstrument**

## *3.4 Das Ausgabeinstrument*

Die Auswertung soll über ein Drehspulinstrument erfolgen. Dazu wird die Instrumentenskala nachträglich mit einem Stift beschrieben. Zunächst muss die Ausgabespannung abhängig von Durchfluss ermittelt werden. Es gilt zu beachten, dass die Werte vom Durchmesser des Messrohres und die Einstellung am Potentiometer R2 abhängig sind. Das Beispieldiagramm wurde bei einem Innendurchmesser von 6mm gemessen.

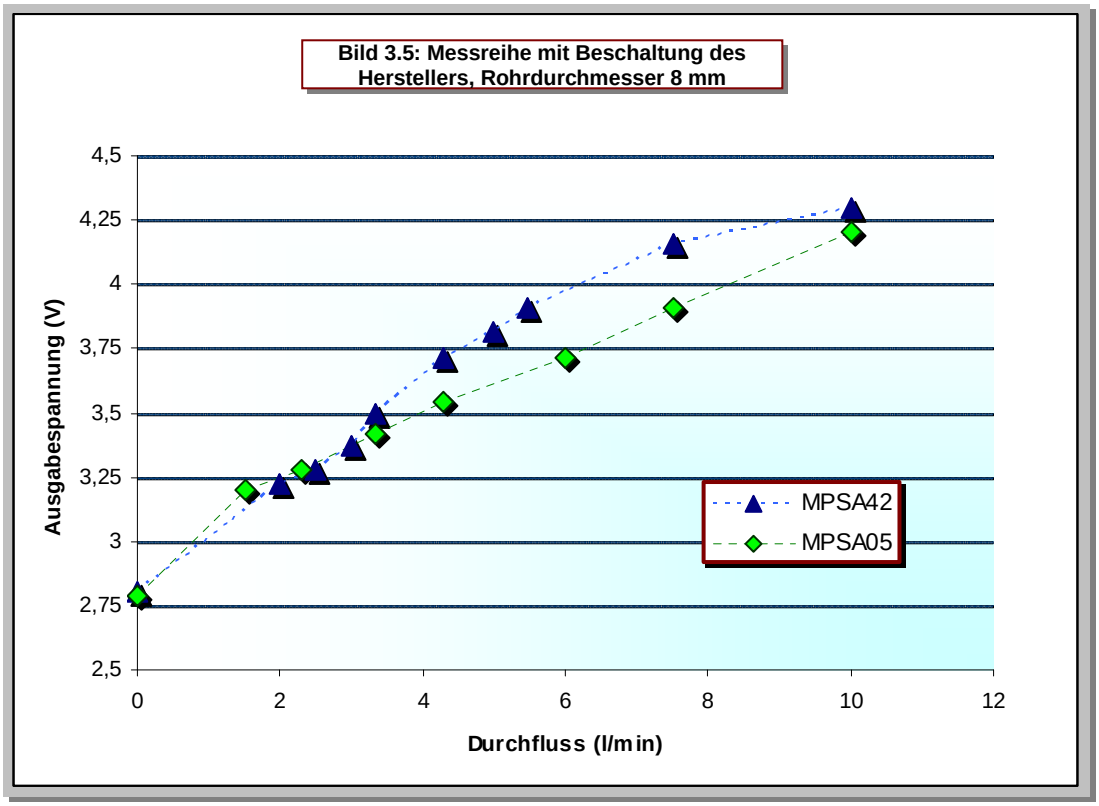


Es kann entweder ein Voltmeter oder ein Amperemeter in kleinen Messbereich verwendet werden. Das Amperemeter hat den Vorteil, dass der Anzeigebereich durch Vorwiderstände feiner eine gestellt werden kann. Eine Auslegung des Vorwiderstandes kann wie folgt berechnet werden:

$$U = R \cdot I = (R_{innen} + R_{vor}) \cdot I$$

$$R_{vor} = \frac{U_{\max}}{I_{\max}} - R_{innen} = \frac{4{,}5V}{100\mu A} - 2{,}4k\Omega = 42{,}6k\Omega$$

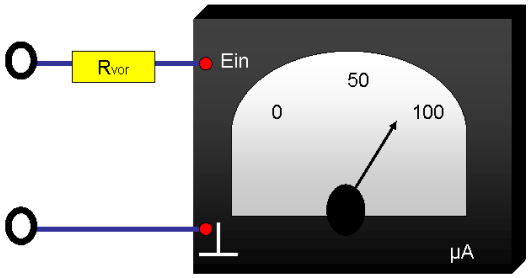


Bild3.6: das Drehspulinstrument mit Vorwiderstand

Dieser Wert ist natürlich nicht als Festwiderstand verfügbar. Deshalb ist der nächst größere Wert zu wählen.

# 4.0 Alternative Durchflusssensor

## *4.1 Vor- und Nachteile im Überblick*

+ genau
+ geringer Umfang der Schaltung
- beschränkter Messbereich, vor allem bei kleinen Gasmengen unter 1l/min
- Aufwendige Auswertung durch Digitalelektronik
- Geräuschentwicklung bei hohen Durchfluss

Durchflusssensoren bestehen in der Regel aus einer kleinen Turbine, die drehzahlabhängig Impulse ausgibt. Um diese Impulsrate auszuwerten bietet sich eine Mikrokontrollerschaltung mit LCD-Display an.

Hierfür wurde ein Arduino Uno verwendet, welcher sich durch eine besonders hohe Einsteigerfreundlichkeit auszeichnet. Dieser kann wahlweise an USB oder bis zu 12Volt Gleichspannung betrieben werden. Zusätzlich können Werte über USB am PC ausgewertet werden.

**Bild4.1: zerlegter und zusammengebauter Durchflusssensor**

## *4.2 Aufbau*

Der Aufbau ist recht simpel: die Durchflusssensoren haben in der Regel 3 Anschlüsse: 5 Volt, Masse und Signal, Diese sind bereits auf der Arduino verfügbar. Die Signalleitung muss auf Pin 2 eingehen, Sollte der Typ Arduino Leonardo verwendet werden, muss Pin 3 benutzt werden.
Das Display wird über mehrere Leitungen angeschlossen. Entweder man verwendet die Beschaltung im Bild 4.2 oder man verwendet ein LCD Keypadshield, Dadurch reduziert sich der Aufwand auf ein Minimum.

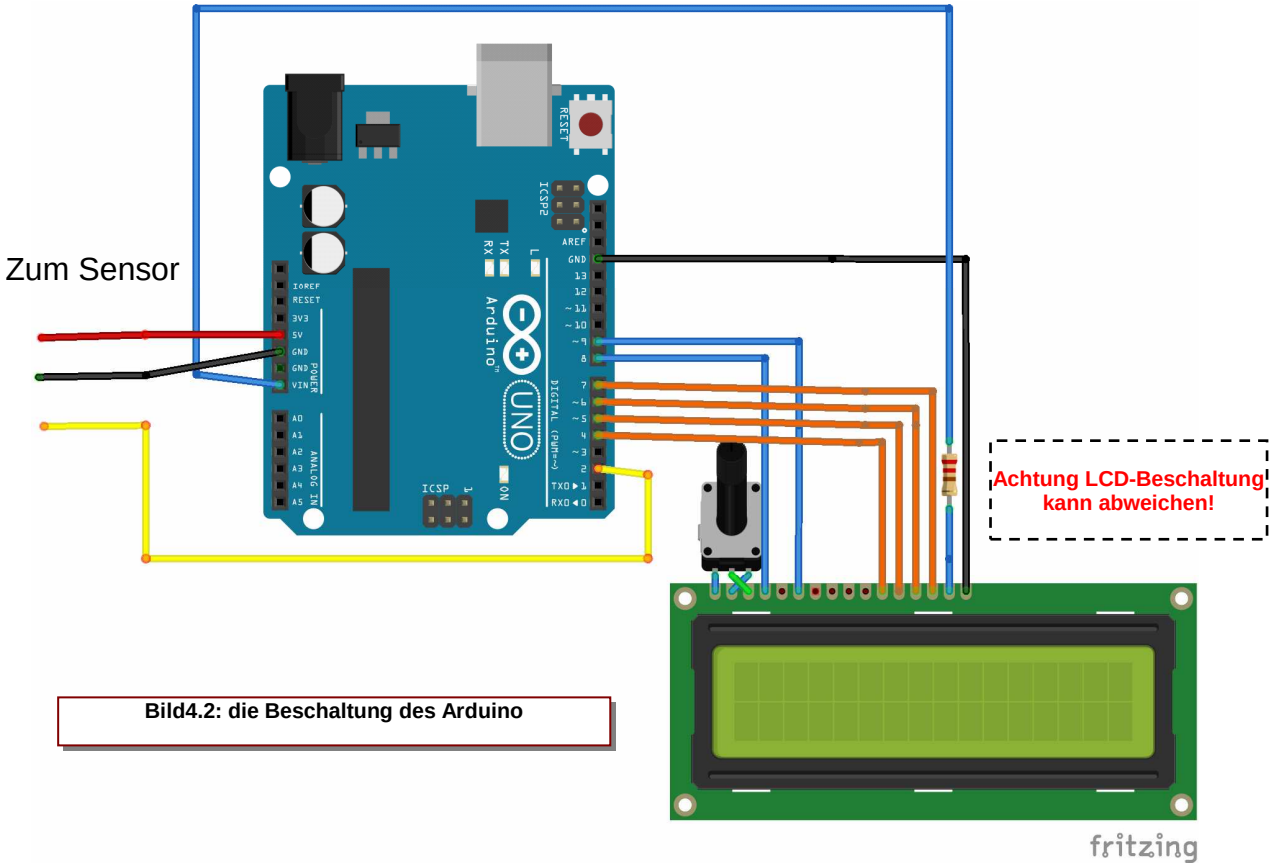


Bild4.2: die Beschaltung des Arduino

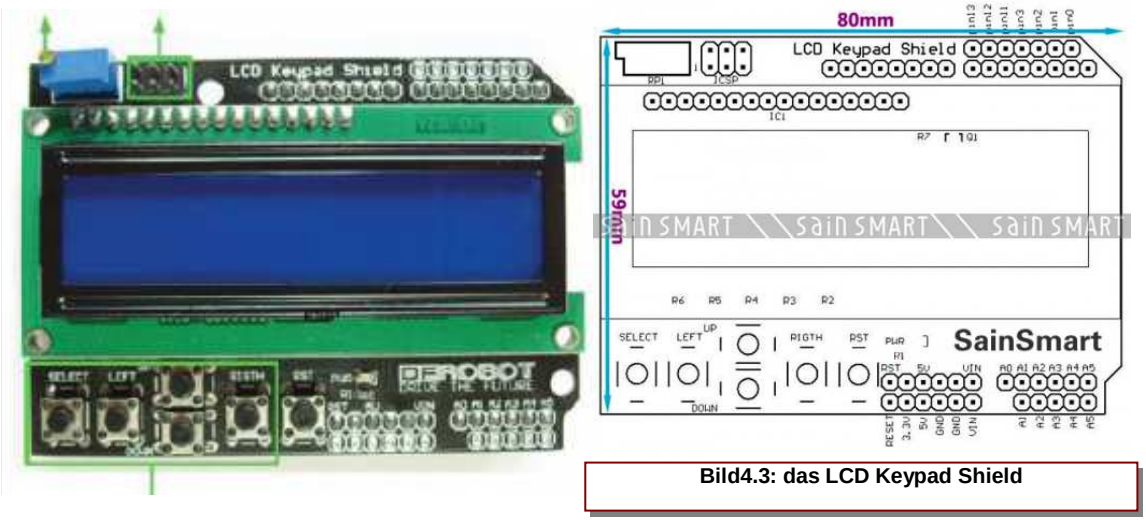


Bild4.3: das LCD Keypad Shield

## *4.3 Messwerte mit getesteten Flowsensoren*

Es wurden zunächst zwei Flowsensoren mit dem Arduino getestet. Generell tritt das gleiche Problem auf: bei zu geringen Strömungsgeschwindigkeiten können keine Messwerte erfasst werden, da auf Grund von Reibung die Turbine nicht in Bewegung gesetzt wird. Einer der getesteten Sensoren, drohte bei hohen Durchflusswerten zerstört zu werden.

## *4.4 Software zur Ausgabe der Daten*

Das Programm für den Arduino befindet sich im Anhang des Dokuments. Um die so genannte Sketch auf den Arduino zu bekommen muss nur das gleichnamige Programm auf den Rechner installiert werden. Nachdem dies durchgeführt wurde muss unter den Menupunkt Tools nun das Board Arduino Uno und der passende Seriellport eingestellt werden.
Als letzter Schritt wird nun der Sketch aus dem Anhang herüber kopiert und auf den Arduino hochgeladen,
Das Programm selber gibt den Durchfluss im Liter pro Minute an. Außerdem werden der Durchschnitt und die Zeit mit angeben. Diese Angaben können mit der „Select"-Taste auf dem Shield oder einen Massekurzschluss an Pin A0 zurückgesetzt werden.

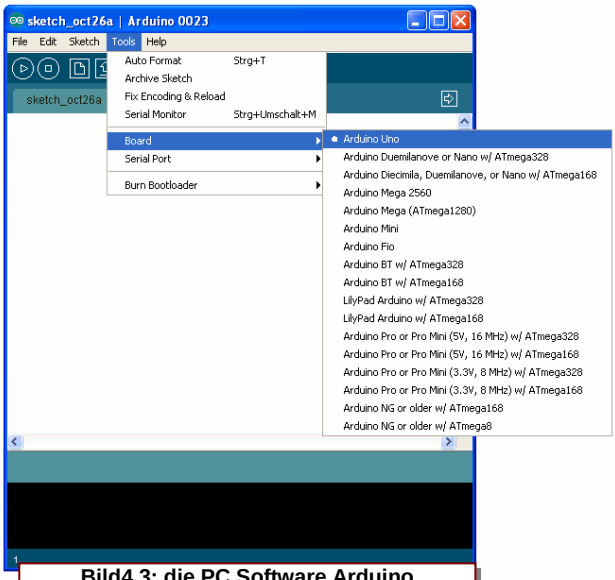

**Bild4.3: die PC Software Arduino**

Im oberen Teil der Sketch werden die Variablen deklariert hier müssen die jeweiligen Variablen Offset und Steigung an den jeweiligen Sensor angepasst werden.
Das Programm des Arduinos wurde so geschrieben, dass es nur ein lineares Verhältnis von Durchfluss und Impulsrate auswertet.

## *4.5 Anpassen der Messwerte*

Das folgende Beispiel zeigt einen preiswerten „Chinasenor“ von Ebay. Die gemessen Werte zeigen eine Streuung und einen Versatz (Offset) nach oben. Mit Excel können verschiedene Werte für die Variablen Offset und Steigung ausprobiert werden.

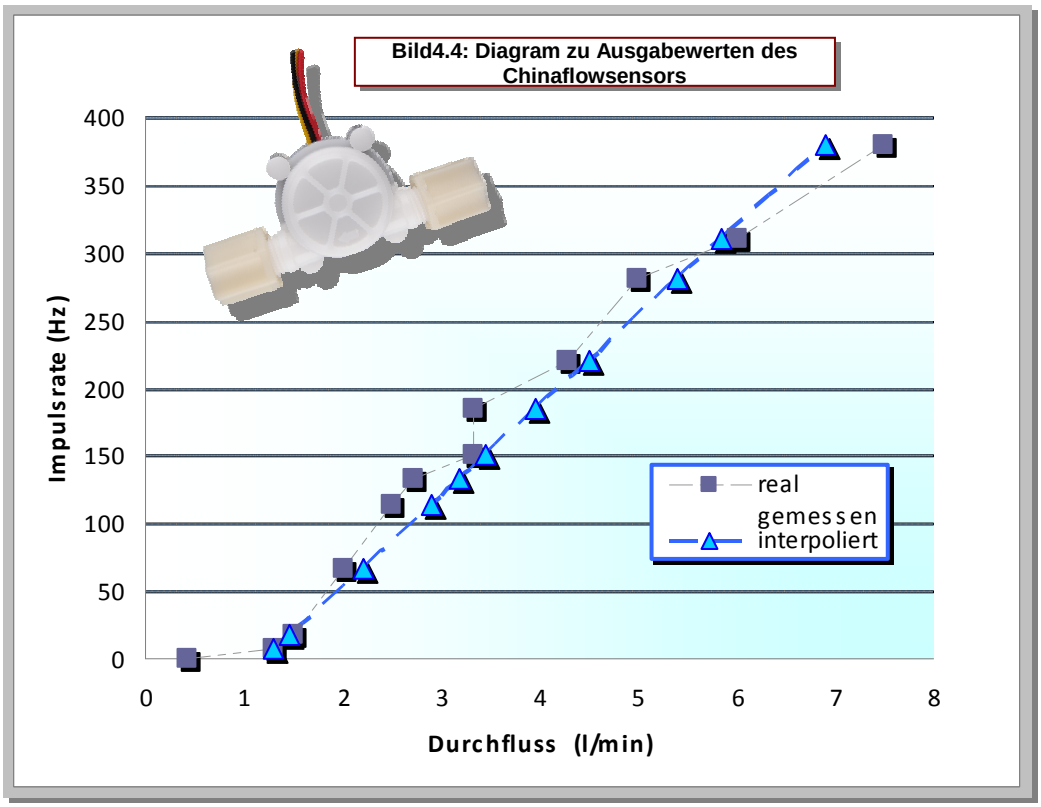

# 5.0 Anhang

## *5.1 optionaler Komparator*

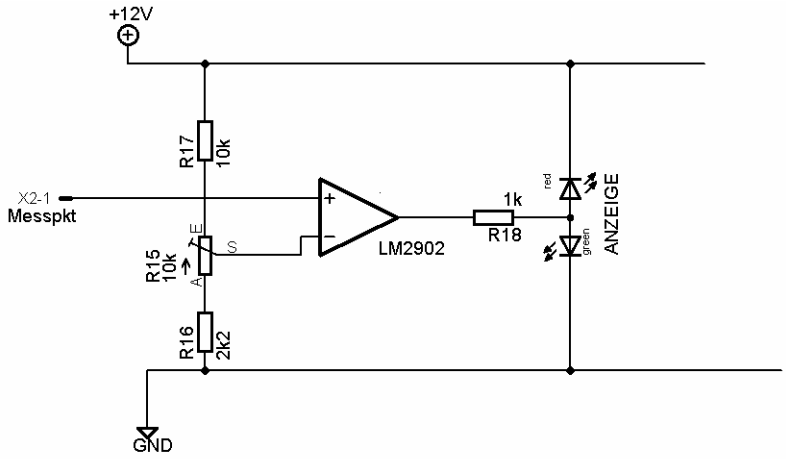


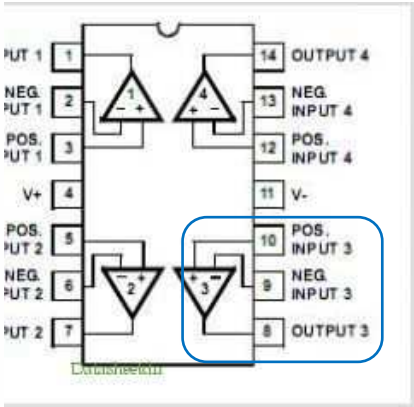


## *5.2 Lochraster Platine der FLW-122 Schaltung*

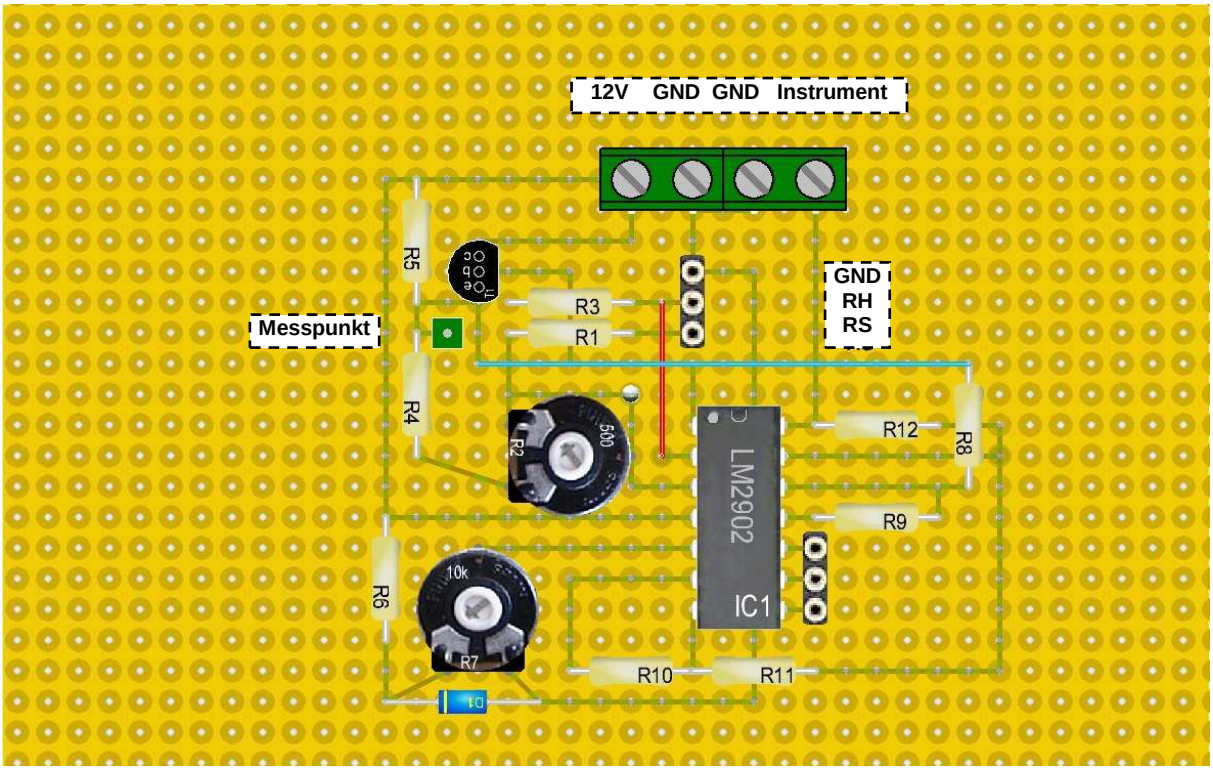

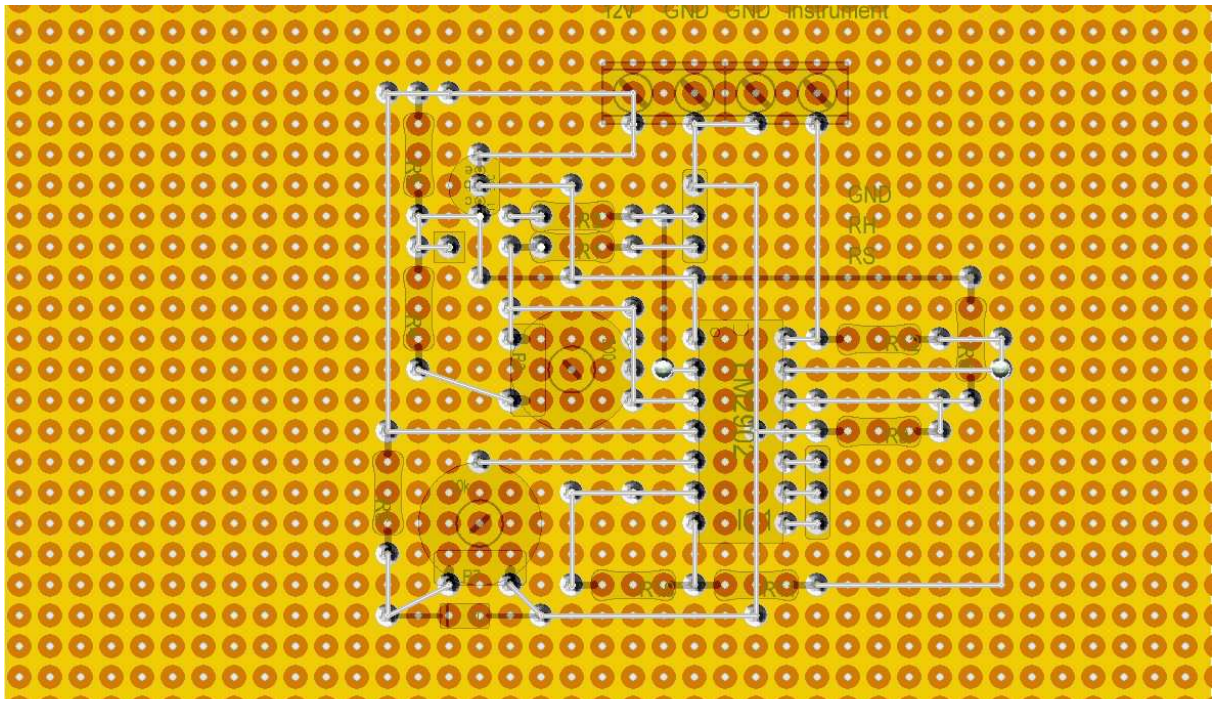
12V
GND
GND
Instrument
GND
RA
RS
IC1
MC2502
R1
R2
R3
R1000

## *5.3 Arduino Sketch für Messkurven mit den FLW-122*

```
#include <LiquidCrystal.h>

      LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Pinbelgung LC-Display
      int adc_key_in  = 0;     // Abfrage der Tasten des Keyshields
      int sensorValue = 0;     // Variable für aktuelle Messpannung 1023=5V
      int time=0; int summe=0; int durchschnitt=0; //Variablen für Durchschnitt


         void setup()
         { lcd.begin(16, 2);        // LCD starten
           Serial.begin(9600);     // Start serial port
           }

         void loop ()
         { adc_key_in = analogRead(0); // Spannung an A0 messen,Schieldtasten lesen
            if (adc_key_in < 700)   // Reset bei Taste Select oder GND an A0
          {time=0; summe=0; durchschnitt=0; }

           sensorValue = analogRead(1); // Spannung an A1 messen

               Serial.print("Spannung an A1: ");     // Serielle Schnittstelle gibt aktuelle Spannung
aus
                Serial.println (sensorValue);

            lcd.clear();         // LCD Ausgabe
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Zeit(s): ");
             lcd.print( time);
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print(sensorValue);
             lcd.setCursor(9,1);
             lcd.print(durchschnitt);



           time++;  //Berechung des Durchschnitts
            summe=summe+sensorValue;
            durchschnitt=summe/time;

          delay(1000); // Zeitintervall in ms
          }
```

## *5.4 Ardunio Sketch für Messkurven mit einem Durchflusssensor*

```
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Pinbelegung LC-Display
        int flowPin = 2;        // 2 bei uno und Mega2560, 3 bei Leonardo
      int adc_key_in  = 0;        // Abfrage der Tasten des Keyshields
      int pulsesCounter; // Pulszaehler
      int time=0; int summe=0; int durchschnitt=0; //Variablen für Durchschnitt

      void rpm ()    // Unterprogramm Impulszaehler
        {
          pulsesCounter++;
        }

        void setup()
        { lcd.begin(16, 2);        // LCD starten
          Serial.begin(9600);     // Start serial port
       pinMode(flowPin, INPUT);           // Initialize the digital pin as an input
          attachInterrupt(0, rpm, RISING);  // Interrupt für Zahler an Pin 2
          sei();
        }

        void loop ()

        {     adc_key_in = analogRead(0); // Spannung an A0 messen,Schieldtasten lesen
              if (adc_key_in < 700)   // Reset bei Taste Select oder GND an A0
          {time=0; summe=0; durchschnitt=0; }



                Serial.print("Imulse pro Sekunde:");    // Serielle Schnittstelle
                Serial.println (pulsesCounter);

              lcd.clear();                      // LCD Ausgabe
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.print("Zeit(s): ");
              lcd.print( time);
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print(pulsesCounter);
              lcd.setCursor(9,1);
              lcd.print(durchschnitt);


          time++;  //Berechung des Durchschnitts
          summe=summe+pulsesCounter ;
          durchschnitt=summe/time;

              cli();    // Zählerintrupt zurücksetzen
          pulsesCounter = 0;
              sei();              // Zählerintrupt neustarten

           delay(1000); // Zeitintervall in ms

        }
```

## *5.5 Ardunio Sketch für die LPM-Ausgabe mit einem Durchflusssensor*

```
#include <LiquidCrystal.h>

      LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
         int flowPin = 2;        // 2 bei uno und Mega2560, 3 bei Leonardo
      int CALFAK=38; // Faktor zum Nachkalibrien
// Declare variables
         int pulsesCounter; // Main pulses counter
      float LPMval; // Durchflussrate


         void rpm ()
         {
           pulsesCounter++; // Every RISING pulse causes pulsesCounter to increase by one.
         }

         void setup()
         { lcd.begin(16, 2);

           pinMode(flowPin, INPUT);           // Initialize the digital pin as an input
           Serial.begin(9600);               // Start serial port
           attachInterrupt(0, rpm, RISING);  // Interrupt is attached to rpm function
           sei();                            // Enable interrupt 0 on Pin 2 for a RISING signal.
         }

         void loop ()
         {

            LPMval=pulsesCounter    *  CALFAK  *0.001;//  Umrechnung  von  Counter  zu
Messwert


               Serial.print("Durchfluss LPM:");    // Serielle Schnittstelle
               Serial.println (LPMval);

             lcd.clear();                      // LCD Ausgabe#
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Durchfluss LPM:");
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print(LPMval);

               cli();              // Disable interrupts
               pulsesCounter = 0;  // Reset main counter
               sei();              // Enable interrupts
               delay(500); // Zeitintervall in ms
         }
```